

## Configuration du circuit d'entrée

TR1/2	R1	Z In	Sensibilité
1/16	51 k $\Omega$	200 $\Omega$	250 $\mu$ V
1/16	27 k $\Omega$	100 $\Omega$	250 $\mu$ V
1/16	15 k $\Omega$	60 $\Omega$	250 $\mu$ V
1/32	51 k $\Omega$	50 $\Omega$	125 $\mu$ V
1/32	27 k $\Omega$	25 $\Omega$	125 $\mu$ V
1/32	15 k $\Omega$	15 $\Omega$	125 $\mu$ V